
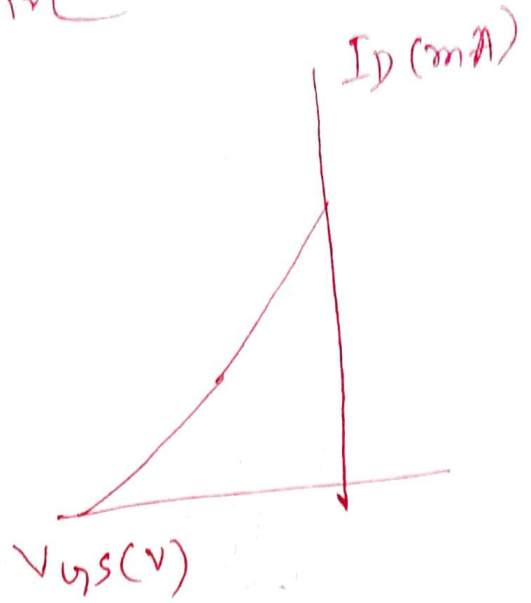


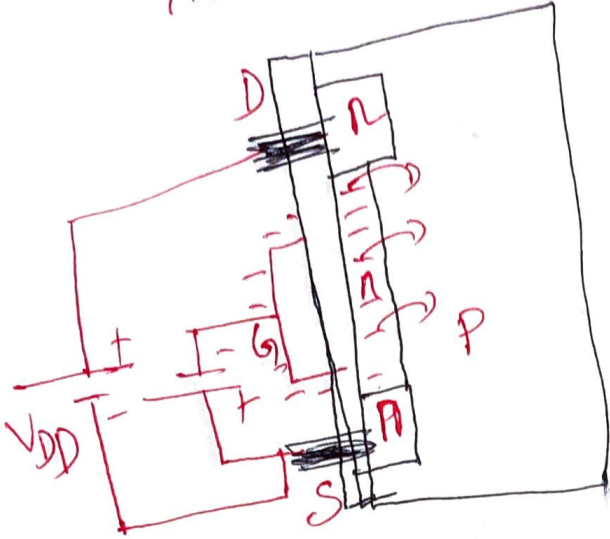
# DMOSFET

Applying negative voltage in the gate terminal




Applying positive voltage in the gate.

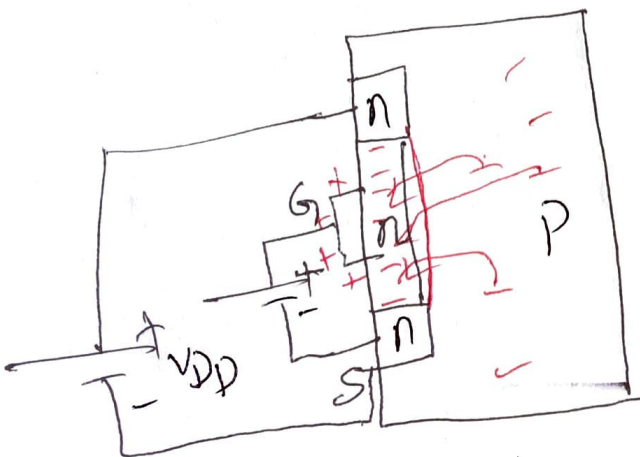Channel length will increase. So more current will flow.




$$V_{GS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$
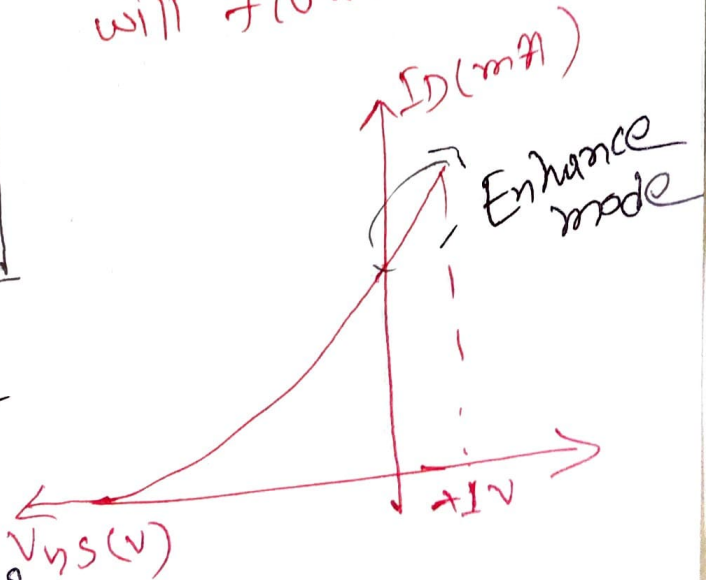
$$= I_{DSS} \left(1 - \frac{+1V}{V_P}\right)^2$$


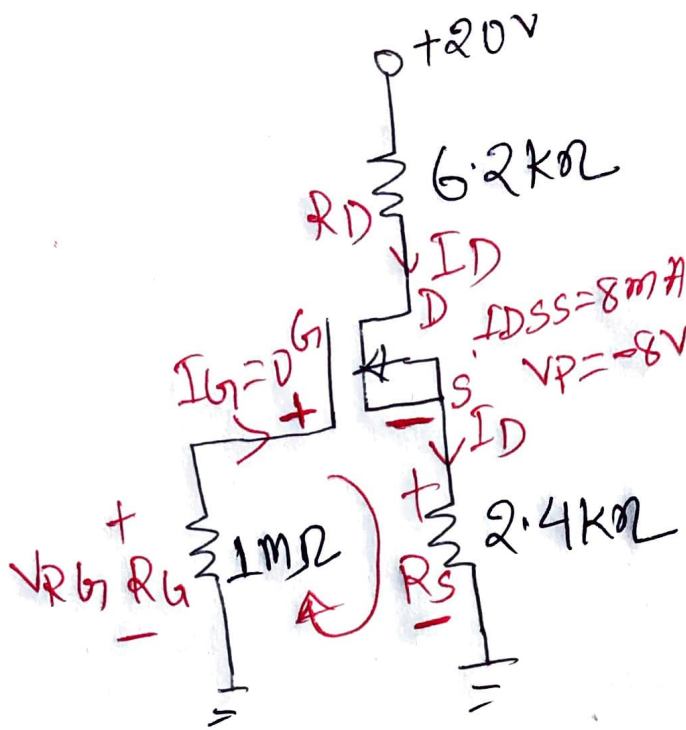
## Q. D-MOSFET : SELF BIAS

Find,  $I_{DQ}$ ,  $V_{GSQ}$ ,  $V_{DS}$ ,  
 $V_S$ ,  $V_G$ .



$$I_G = 0$$

$$\text{So } V_{RG} = I_G \times R_G = 0$$

Applying KVL,

$$-V_{GS} - I_D R_S = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -I_D R_S$$

$$\therefore V_{GS} = -I_D (2.4k\Omega) \dots \dots \dots (1)$$

Let's apply short hand method,  $I_{DSS} = 8mA$ ,  
 $V_P = -8V$

$$(i) \text{ If } V_{GS} = 0, \quad I_D = I_{DSS} = 8mA$$

$$(ii) \text{ If } V_{GS} = 0.3 V_P = 0.3(-8V) = -2.4V \quad \left| \quad I_D = I_{DSS}/2 = 8/2 = 4mA \right.$$

$$(iii) \text{ If } V_{GS} = 0.5 V_P = 0.5(-8V) = -4V \quad \left| \quad I_D = I_{DSS}/4 = 8/4 = 2mA \right.$$

(iv) If  $V_{GS} = V_P$   
 $= -8V$

$I_D = 0$

# As this is depletion type MOSFET, so it will work on positive Gate to Source ( $V_{GS}$ ) voltage.

# So we need to apply some positive voltage in  $V_{GS}$  to find  $I_D$ .

We know,  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

Let,  $V_{GS} = +1V$

So,  $I_D = 8mA \left(1 - \frac{+1V}{-8V}\right)^2$   
 $= \underline{\underline{10.125 mA}}$

Now, from (eq. 1)

$V_{GS} = -I_D (2.4k\Omega)$


Let  $I_D = 0$

So,  $V_{GS} = 0$

Let,  $I_D = 3mA$

$V_{GS} = -(3mA)(2.4k\Omega)$   
 $= -7.2V$

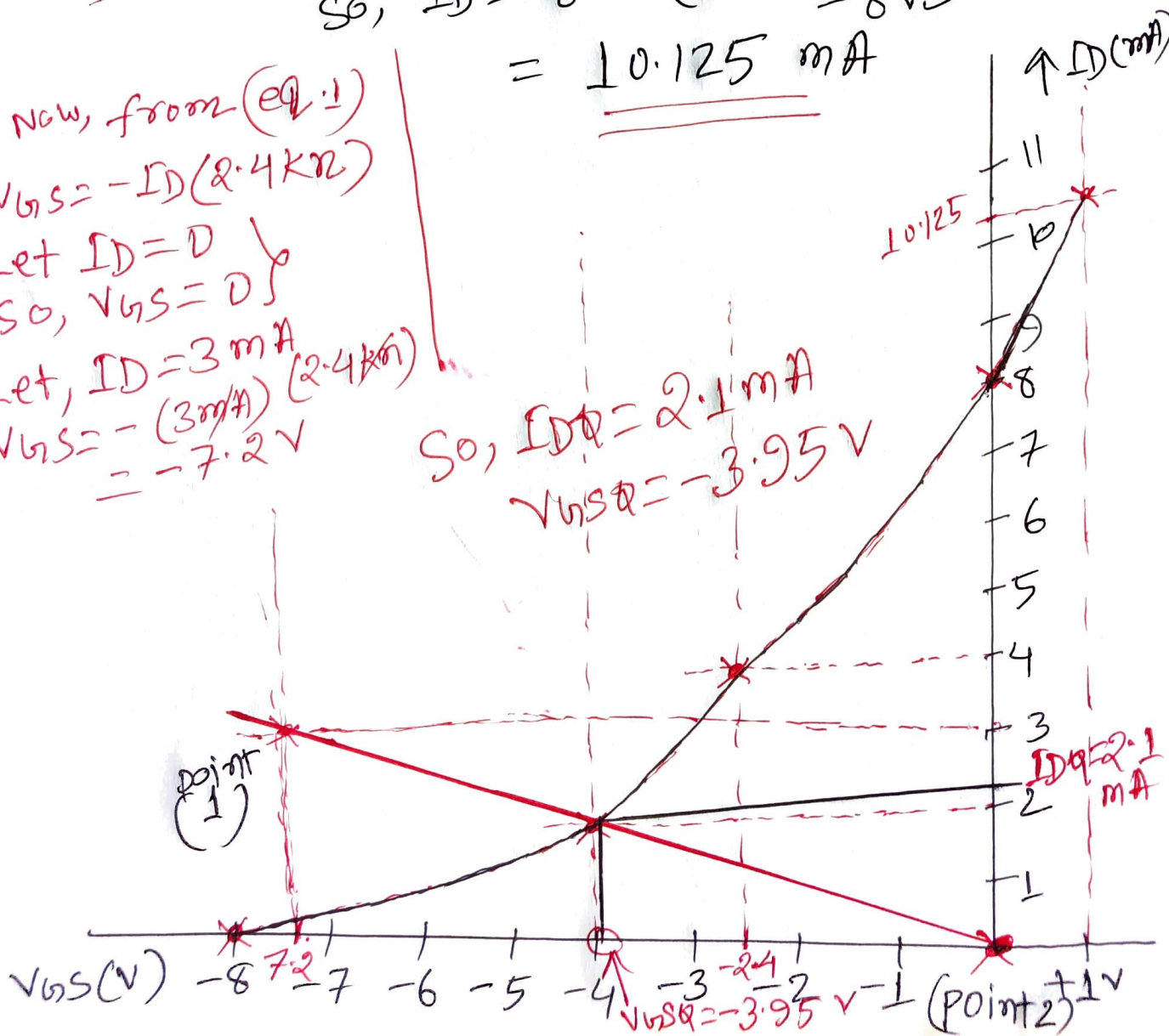
So,  $I_{DQ} = 2.1mA$   
 $V_{GSQ} = -3.95V$





(4)

Now,  
Applying KVL in the output side

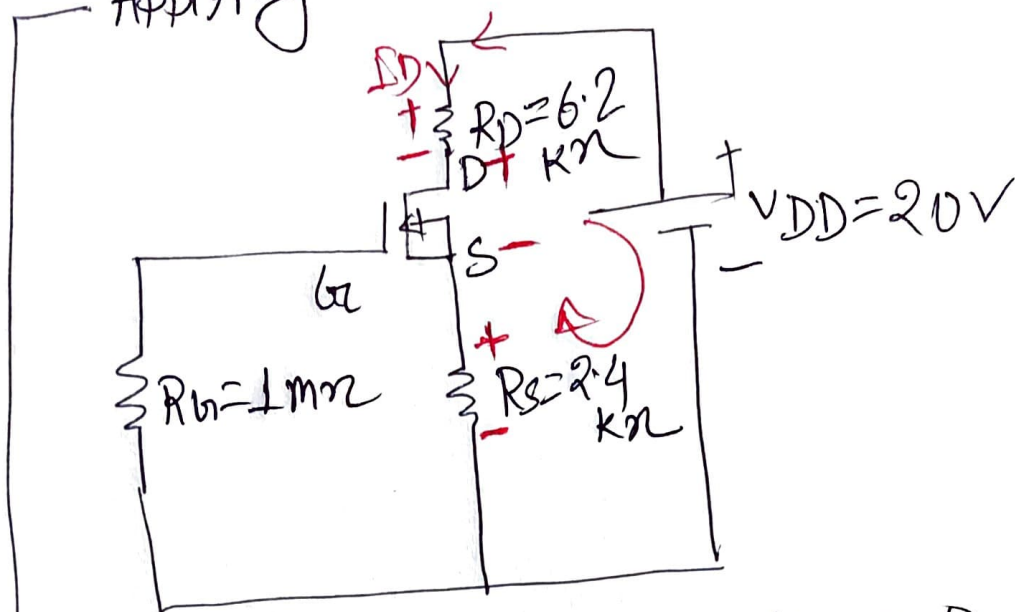

$$\rightarrow +IDRS + VDS + IDRD - VDD = 0$$

$$\Rightarrow VDS = VDD - ID(RD + RS)$$

$$= 20V - 2.1mA (6.2k\Omega + 2.4k\Omega)$$

$$= 20V - 18.06$$

$$VDS = 1.94V$$

$$VDS = VD - VS$$

$$\Rightarrow VD = VDS + VS$$

$$= 1.94V + 5.04V$$

$$= 6.98V$$

$$VGS = VG - VS$$

$$\Rightarrow VG = VGS + VS = -IDRS + IDRS$$

$$= 0V$$

$$VS = IDRS$$

$$= (2.1mA)(2.4k\Omega)$$

$$VS = 5.04V$$

$$\text{OR, } VD = VDD - IDRD$$

$$VGS = -IDRS$$

$$VS = IDRS$$

DR. RIFAT, AIUB