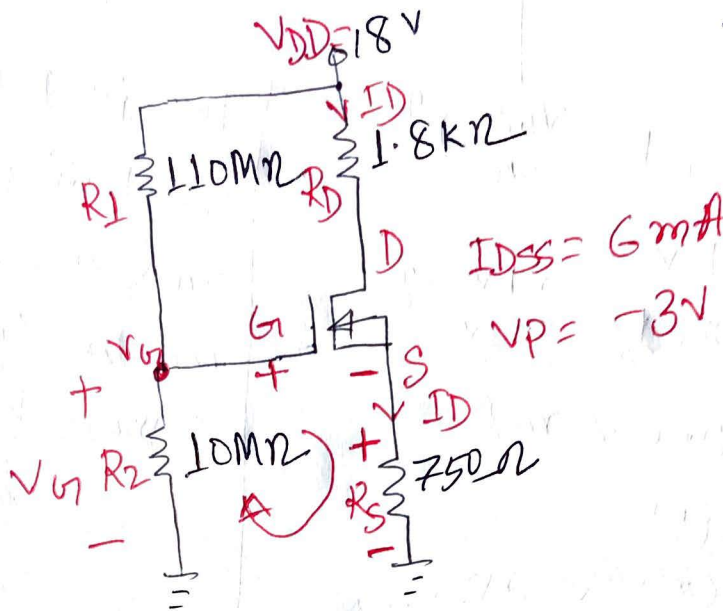


Ex D- MOSFET: Voltage Divider Bias

Find I_{DQ} , V_{GSQ} , V_{DS} ,
 V_D , V_S , V_{DG}



Applying KVL,

$$+V_{GS} - V_{GS} - I_D R_S = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{GS} - I_D R_S$$

$$= 1.5V - I_D (750\Omega) \dots \textcircled{1}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2 \times V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{10k\Omega \times 18V}{(110k\Omega + 10k\Omega)}$$

$$= 1.5V$$

short hand method:

① If $V_{GS} = 0$ | $I_D = I_{DSS} = 6mA$

② If $V_{GS} = 0.3V_P$ | $I_D = I_{DSS}/2 = \frac{6mA}{2} = 3mA$
 $= 0.3(-3V)$
 $= -0.9V$

③ If $V_{GS} = 0.5V_P$ | $I_D = I_{DSS}/4 = \frac{6mA}{4} = 1.5mA$
 $= 0.5(-3)$
 $= -1.5V$

DR. RIFAT, AIUB

(iv) If $V_{GS} = V_P$
 $= -3V$

$I_D = 0$

(v) $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

Let $V_{GS} = +1V$

$\therefore I_D = 6mA \left(1 - \frac{+1V}{-3V}\right)^2$

$= 10.67 mA$

From equation (1)

$V_{GS} = 1.5V - I_D(750\Omega)$


Let $I_D = 0$, $V_{GS} = 1.5V$

Let $V_{GS} = 0$ | $I_D = \frac{1.5V}{750\Omega} = 2mA$


$I_{DQ} = 3.5mA$

$V_{GSQ} = -0.8V$

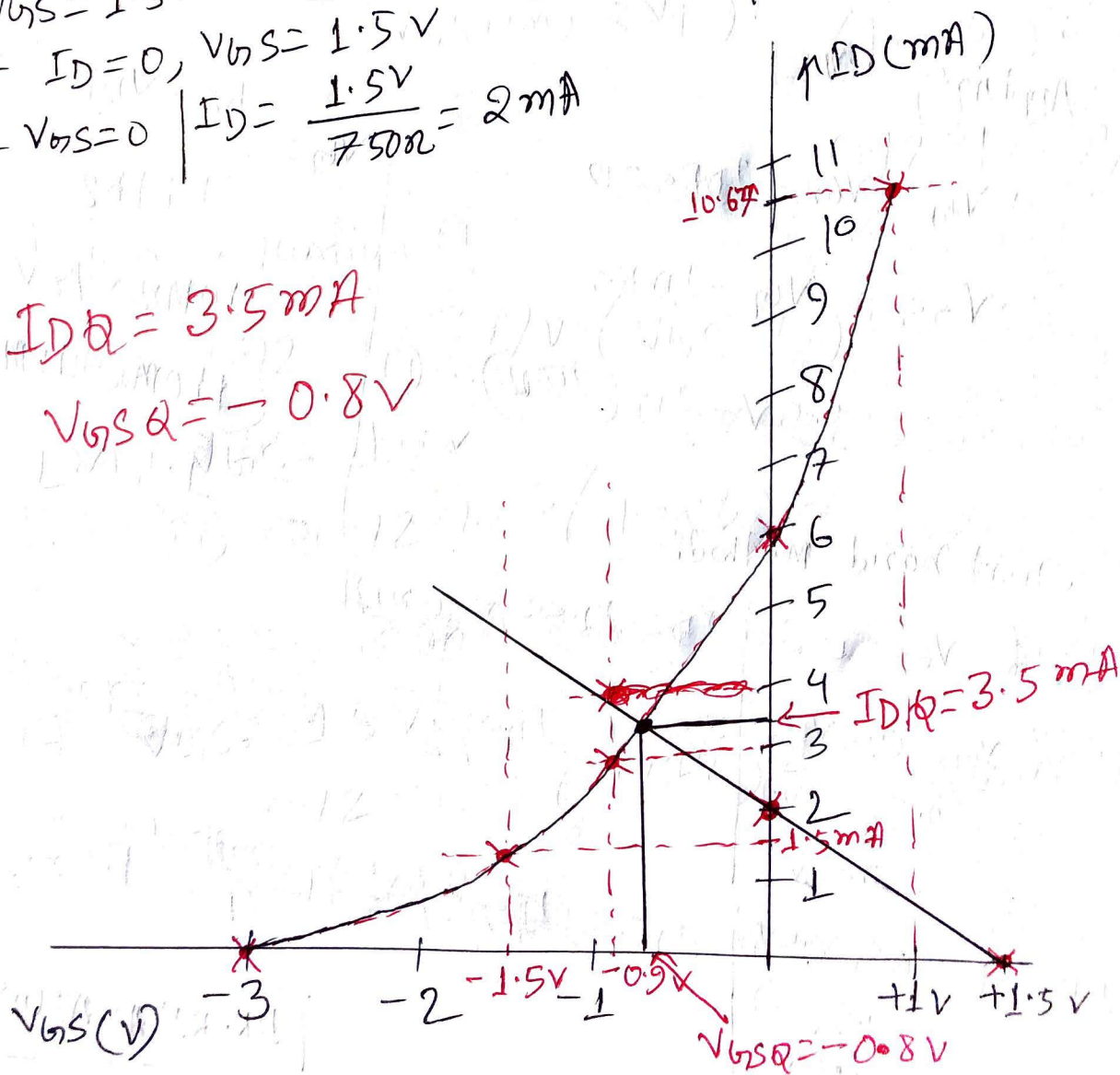This is D-MOSFET
 so it will work
 on (+ve) voltage
 on the gate to
 source terminal.



2

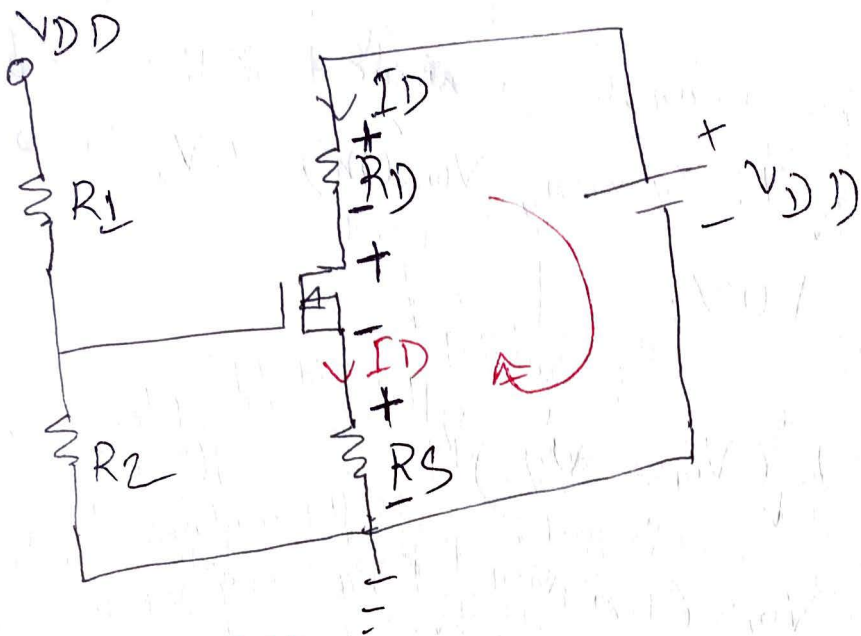

Applying KVL,

$$+I_D R_S + V_{DS} + I_D R_D - V_{DD} = 0$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

$$= 18V - 3.5 \text{ mA} (1.8 \text{ k}\Omega + 750 \times 10^{-3} \text{ k}\Omega)$$

$$V_{DS} = 9.075 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$\Rightarrow V_D = V_{DS} + V_S$$

$$= 9.075 + 2.625$$

$$V_D = 11.7 \text{ V}$$

$$V_S = I_D R_S$$

$$= (3.5 \times 10^{-3} \text{ A}) (750 \Omega)$$

$$V_S = 2.625 \text{ V}$$

$$\text{OR } V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DG} = V_D - V_G = 11.7 \text{ V} - 1.5 \text{ V} = 10.2 \text{ V}$$

DR. RIFAT, AIUB

E-MOSFET

Q Sketch the transfer characteristics curve for E-MOSFET. Given, $V_{GS(th)} = 5V$, $I_D(on) = 3mA$, $V_{GS(on)} = 10V$.

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 \quad \dots \quad (1)$$

$$K = \frac{I_D(on)}{(V_{GS(on)} - V_T)^2}$$

$$K = \frac{3mA}{(10 - 5)^2} = 0.12 \times 10^{-3} A/V^2$$

From equation (1)

$$I_D = 0.12 \times 10^{-3} A/V^2 (V_{GS} - 5)^2$$

$$\text{Let, } V_{GS} = 10V$$

$$\therefore I_D = 0.12 \times 10^{-3} (10 - 5)^2 = 3mA$$

$$\text{Let } V_{GS} = 15V$$

$$I_D = 0.12 \times 10^{-3} (15 - 5)^2 = 12mA$$


③

Let $V_{GS} = 20V$

$$I_D = 0.12 \times 10^{-3} (20 - 5)^2$$

$$= 27 \text{ mA}$$

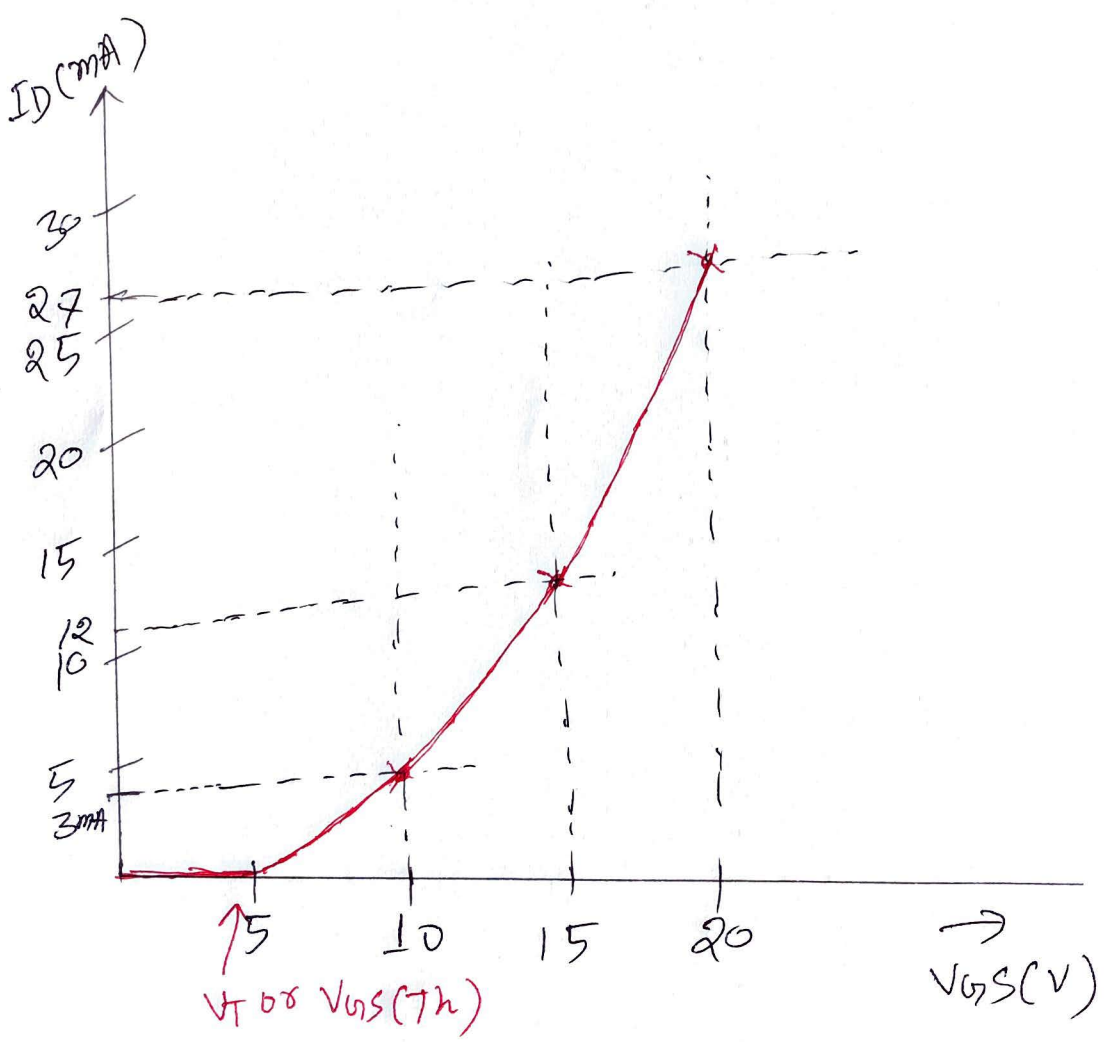Take at-least 3 values of V_{GS} . The 3 values must be greater than V_T . Because below V_T , the I_D will be zero.



DR. RIFAT, AIUB