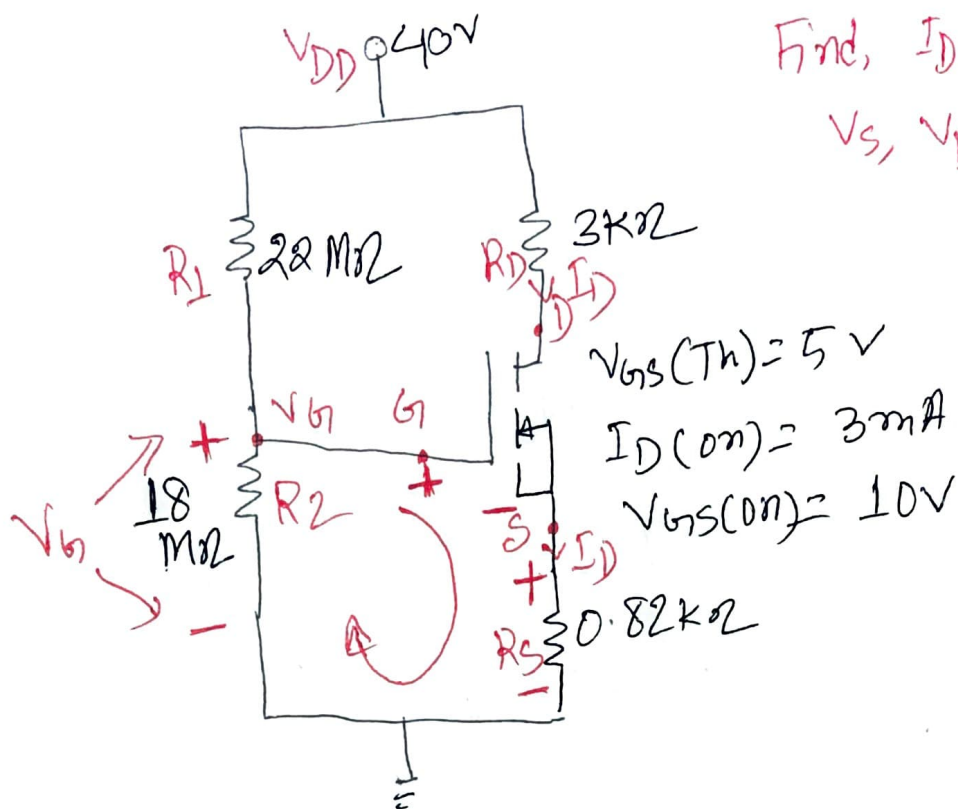


E-MOSFET: Voltage Divider Bias



~~Applying KVL,~~

$$V_G = \frac{R_2 \times V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{18 M\Omega \times 40}{22 M\Omega + 18 M\Omega} = 18V$$

Applying KVL,

$$+V_G - V_{GS} - I_D R_S = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 18V - I_D (0.82 k\Omega) \dots \dots \dots (1)$$

we know, $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$$\therefore I_D = K(V_{GS} - 5V)^2 \dots \dots \dots (11)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Now, } k &= \frac{I_D(\text{on})}{(V_{GS}(\text{on}) - V_T)^2} = \frac{3 \text{ mA}}{(10\text{V} - 5\text{V})^2} \\
 &= \frac{3 \times 10^{-3} \text{ A}}{(10\text{V} - 5\text{V})^2} \\
 &= 0.12 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2
 \end{aligned}$$

From equation (ii)

$$I_D = 0.12 \times 10^{-3} (V_{GS} - 5\text{V})^2 \dots (iii)$$

Now, we need to draw transfer characteristics curve from eq. (iii).

From eq. (iii),

Let, $V_{GS} = 10\text{V}$

$$\therefore I_D = 0.12 \times 10^{-3} (10\text{V} - 5\text{V})^2 = 3 \text{ mA}$$

Let, $V_{GS} = 15\text{V}$

$$\therefore I_D = 0.12 \times 10^{-3} (15 - 5)^2 = 12 \text{ mA}$$

Let, $V_{GS} = 20\text{V}$

$$\therefore I_D = 0.12 \times 10^{-3} (20 - 5)^2 = 27 \text{ mA}$$

Next, we need to draw the transfer characteristics curve based on this point.


② I_D (mA)

Now from eq. (1)

$$V_{GS} = 18 - I_D (0.82 \text{ k}\Omega)$$

Let $I_D = 0 \therefore V_{GS} = 18 \text{ V}$

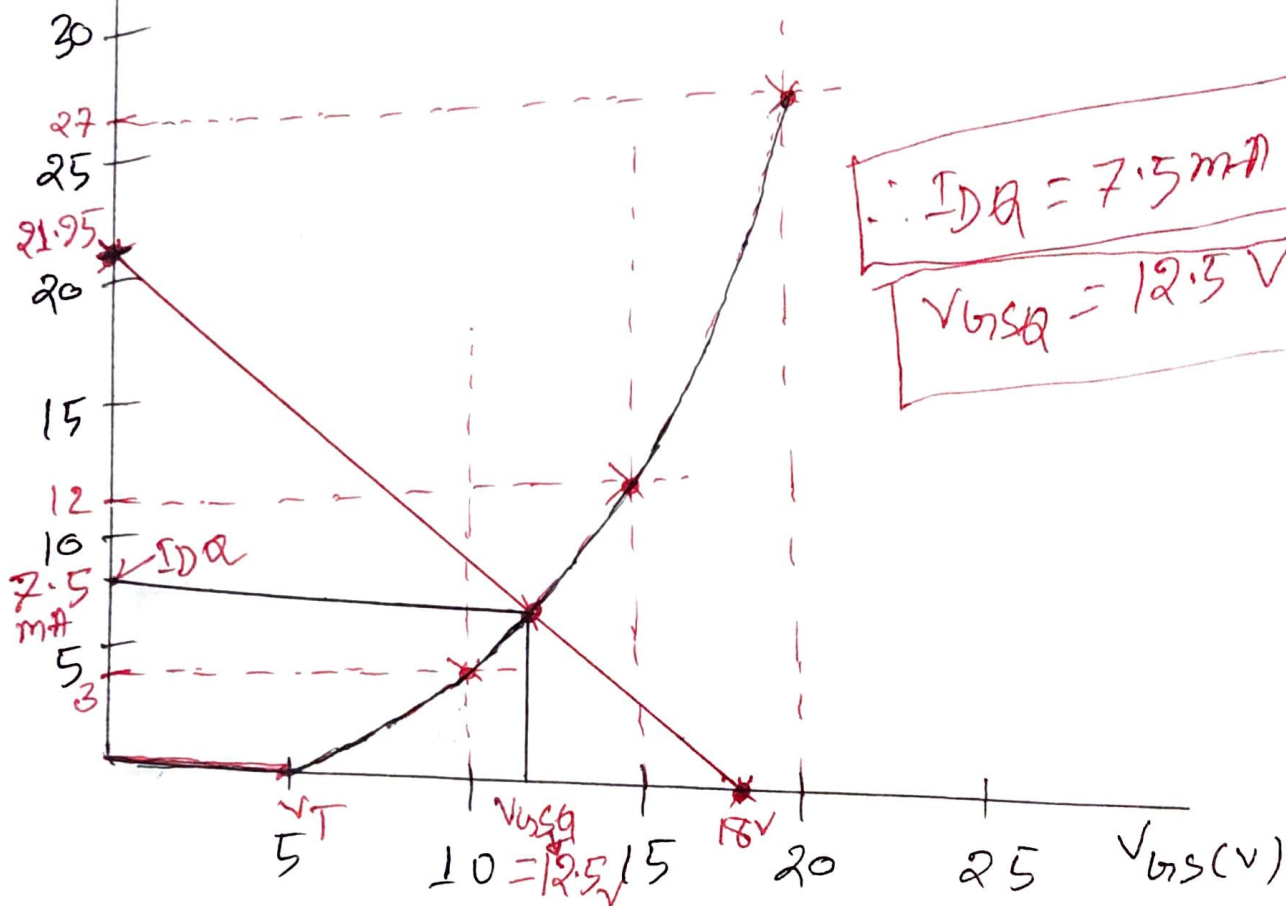Let, $V_{GS} = 0, I_D = \frac{18 \text{ V}}{0.82 \text{ k}\Omega} = 21.95 \text{ mA}$



$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

$$= 40 \text{ V} - (7.5 \text{ mA}) (3.0 \text{ k}\Omega + 0.82 \text{ k}\Omega)$$

$$V_{DS} = 11.35 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$\Rightarrow V_D = V_{DS} + V_S$$

$$= 11.35 \text{ V} + 6.15 \text{ V}$$

$$V_D = 17.5 \text{ V}$$

$$V_S = I_D R_S$$

$$= (7.5 \text{ mA}) (0.82 \text{ k}\Omega)$$


$$V_S = 6.15 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_D$$

$$= 18 \text{ V} - 17.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 0.5 \text{ V}$$


E-MOSFET Feedback Bias

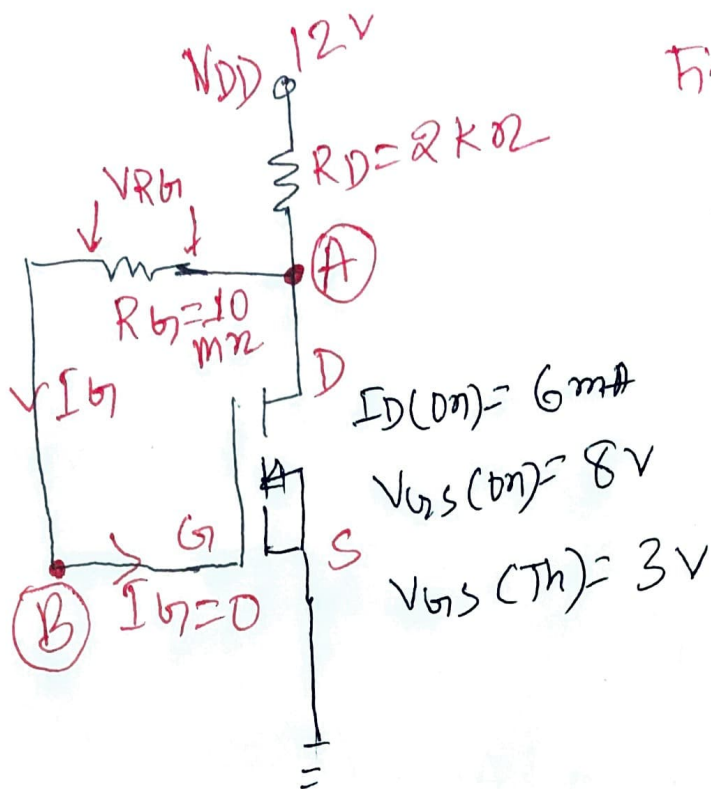

Find, I_{DQ} , V_{GSQ} ,
 V_{DS} , V_D

$$V_{RG} = I_G \times R_G = 0 \times R_G = 0$$
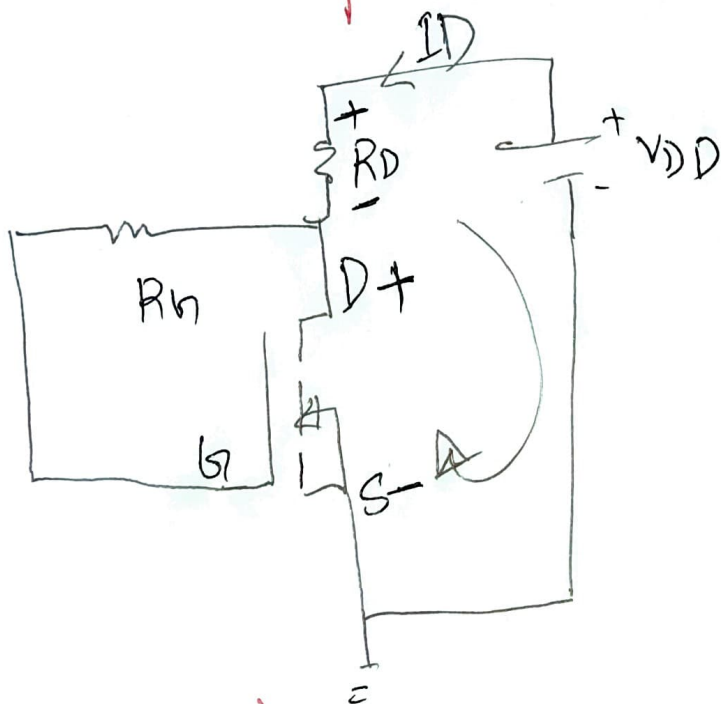
$$\therefore V_D = V_G \quad \text{OR} \quad G = D$$



Applying KVL,
 $+V_{DS} + I_D R_D - V_{DD} = 0$

$$\therefore V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D \quad \dots \textcircled{1} \quad [\because G = D]$$

we know,

~~$V_{GS} = K$~~

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 \dots (11)$$

$$\begin{aligned} \text{Now, } K &= \frac{I_D(\text{on})}{(V_{GS}(\text{on}) - V_T)^2} = \frac{6 \text{ mA}}{(8 \text{ V} - 3 \text{ V})^2} \\ &= \frac{6 \times 10^{-3} \text{ A}}{(8 \text{ V} - 3 \text{ V})^2} \\ &= 0.24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 \end{aligned}$$

From eq. (11)

$$I_D = 0.24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 (V_{GS} - 3 \text{ V})^2 \dots (11)$$

Let, ~~I_D~~ $V_{GS} = 6 \text{ V}$


$$\begin{aligned} \therefore I_D &= 0.24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 (6 \text{ V} - 3 \text{ V})^2 \\ &= 2.16 \text{ mA} \end{aligned}$$

Let, $V_{GS} = 8 \text{ V}$

$$\begin{aligned} I_D &= 0.24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 (8 \text{ V} - 3 \text{ V})^2 \\ &= 6 \text{ mA} \end{aligned}$$

Let $V_{GS} = 10 \text{ V}$
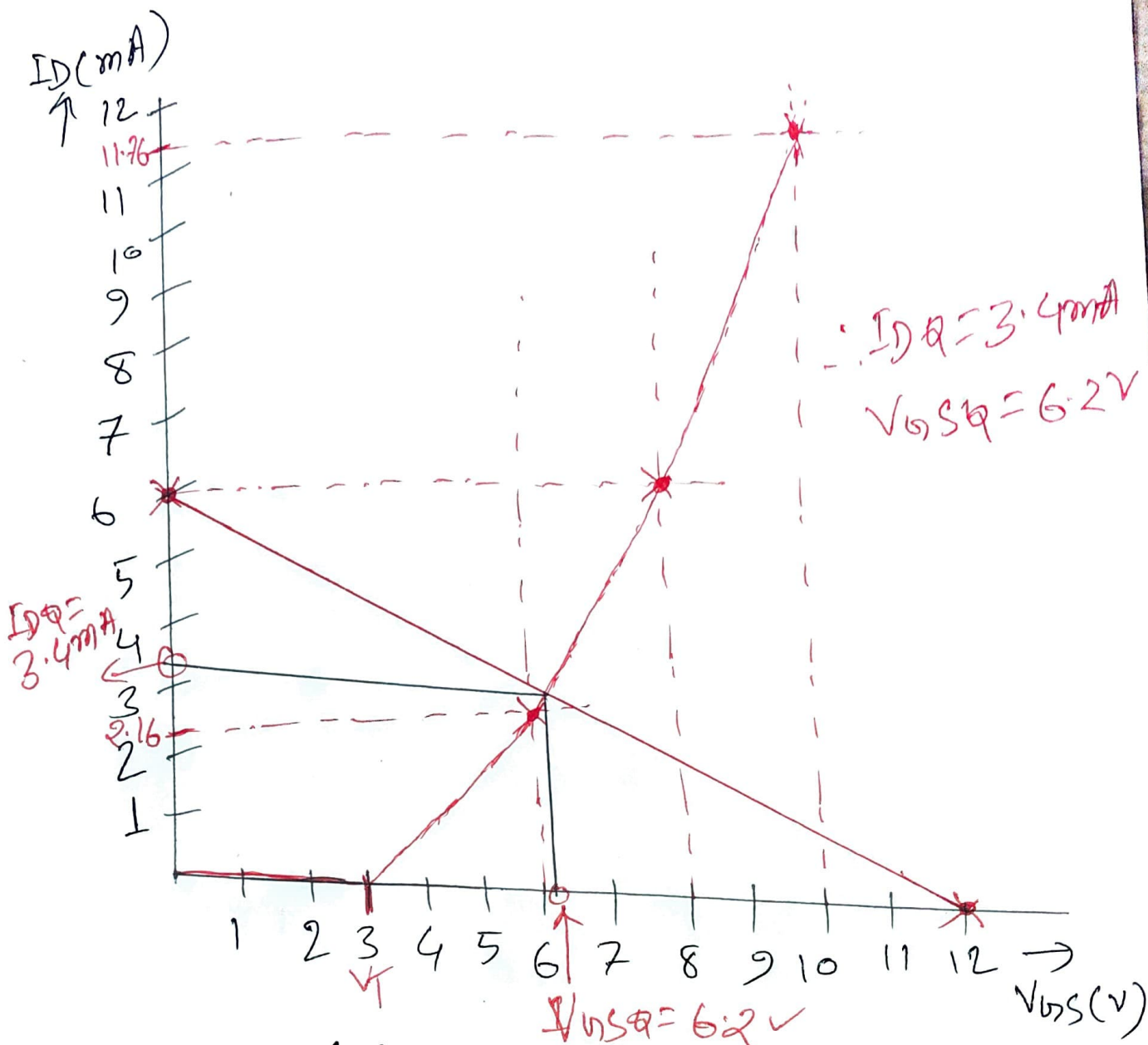
$$\begin{aligned} \therefore I_D &= 0.24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 (10 \text{ V} - 3 \text{ V})^2 \\ &= 11.76 \text{ mA} \end{aligned}$$



From eq. (1)

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Let, $I_D = 0$, $V_{GS} = V_{DD} = 12 \text{ V}$

Let $V_{GS} = 0$, $I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} = \frac{12 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega}$

$$= 6 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{GS} = 6.2 \text{ V}$$

$$V_S = 0 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$\Rightarrow V_D = V_{DS} + V_S$$

$$V_D = 6.2 \text{ V} + 0$$

$$V_D = 6.2 \text{ V}$$